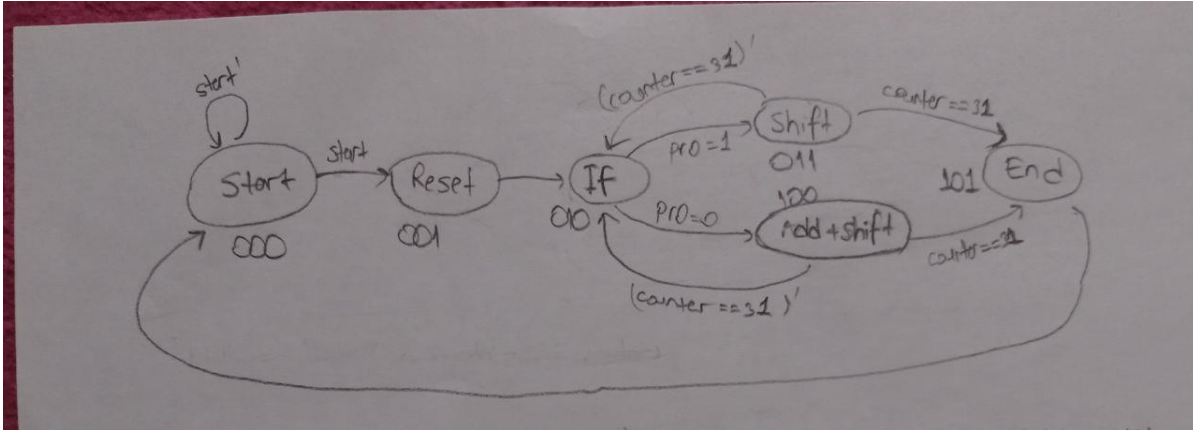


HARUN ALBAYRAK – Homework #3 Report
171044014
CSE 331

FSM of the control unit :



S2	S1	S0	PRO	C==31	Start	-	LP	LMC	SP	SM	IC	N2	N1	N0
0	0	0	X	X	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	X	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	X	X	X	-	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	X	X	-	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	X	X	-	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	X	0	X	-	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	X	1	X	-	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	X	0	X	-	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	X	1	X	-	1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	X	X	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Inputs = S2,S1,S0 (States), PRO (Product0), C==31, Start

Outputs = LP (Load of product register)

LMC (Load of multiplicand register and counter)

SP (Select bit of product register)

SM (Select of the 3rd mux)

IC (Increment counter)

$$LP = S2'S0 + S2S1'S0'$$

$$LMC = S2'S1'S0$$

$$SP, IC = S2'S1S0 + S2S1'S0'$$


$$SM = S2S1'S0'$$

$$N2 = S2'S1S0'(PRO)' + S2'S1S0(C==31) + S2S1'S0'(C==31)$$


$$N1 = S2'S1'S0 + S2'S1S0'(PRO) + S2'S1S0(C==31)' + S2S1'S0'(C==31)'$$

$$N0 = S2'S1'S0'(START) + S2'S1S0'(PRO) + S2'S1S0(C==31) + S2S1'S0'(C==31)$$

Control Unit :

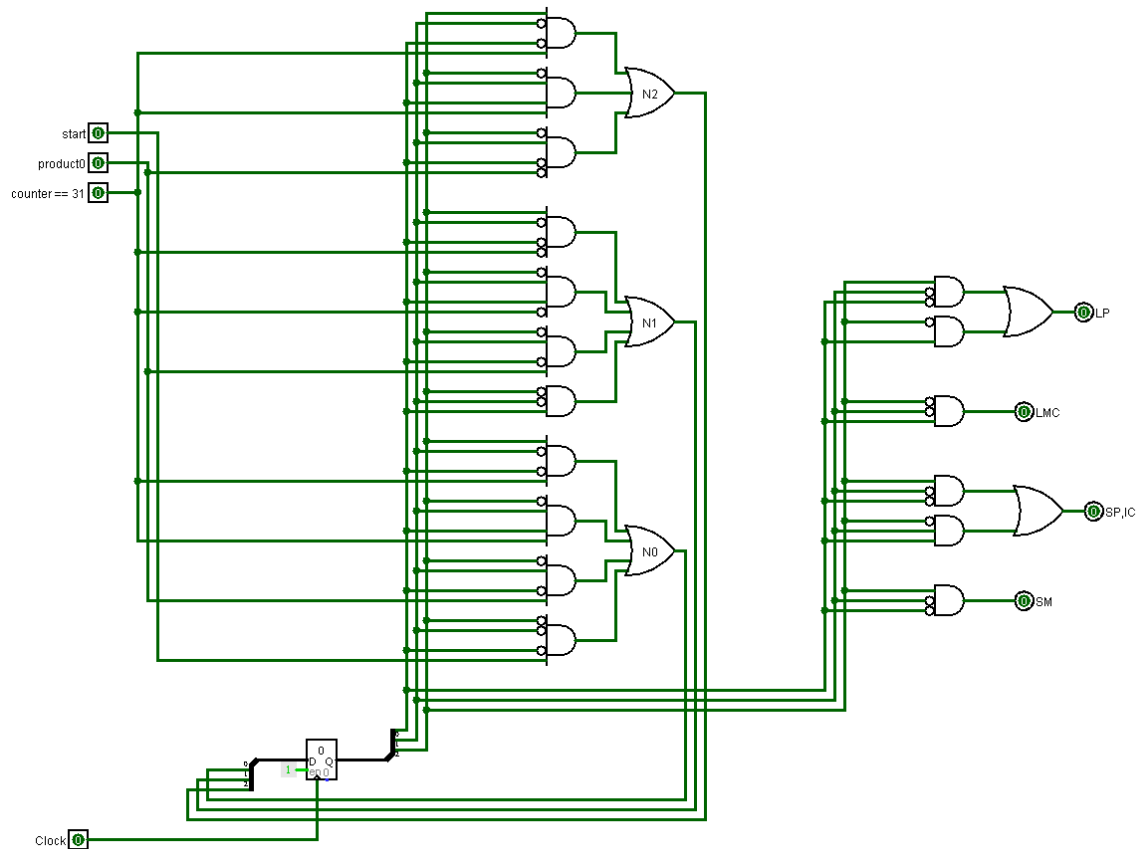

Datapath :

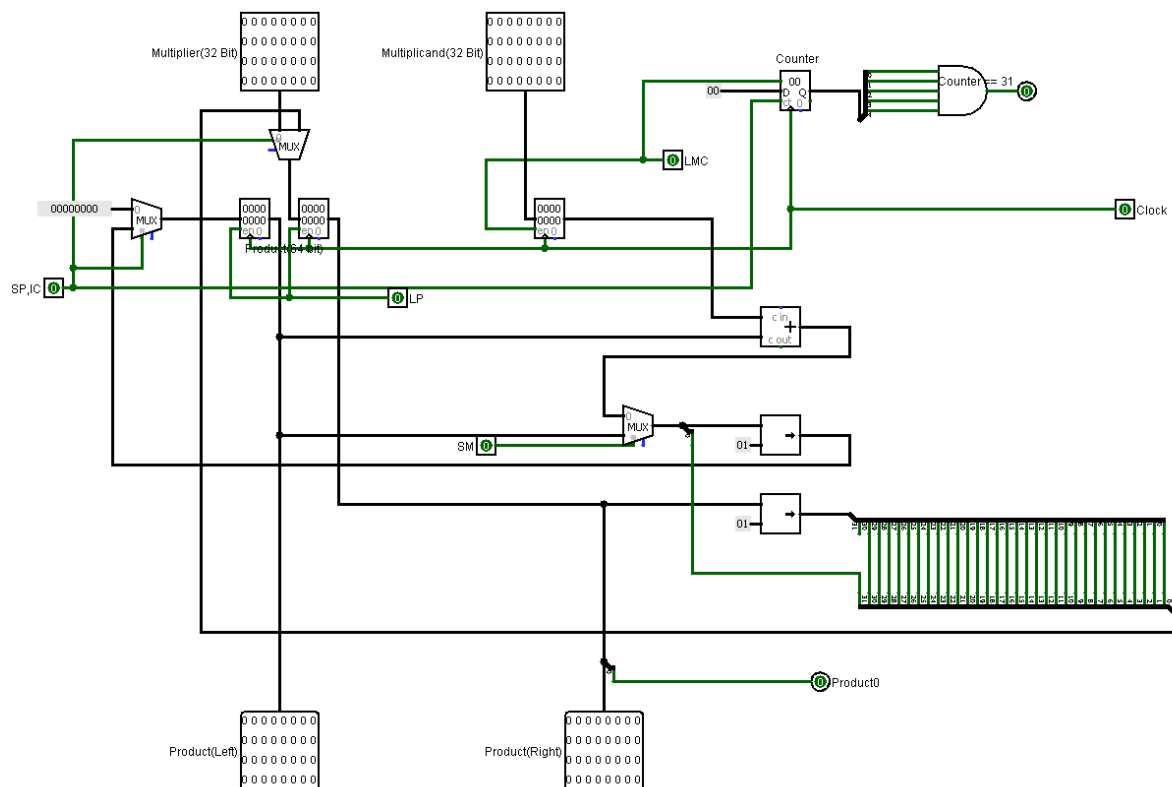


You should press the start button after you enter the multiplier and multiplicand

Test Cases :


1) $4 \times 4 = 16$

$0100 \times 0100 = 10000$

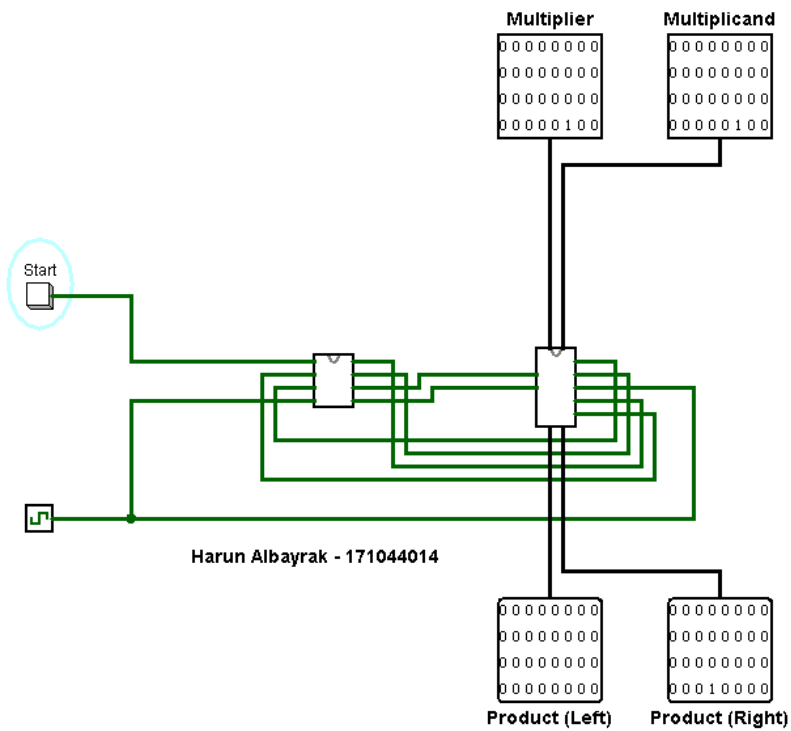


2) $5 \times 10 = 50$

$0101 \times 1010 = 110010$

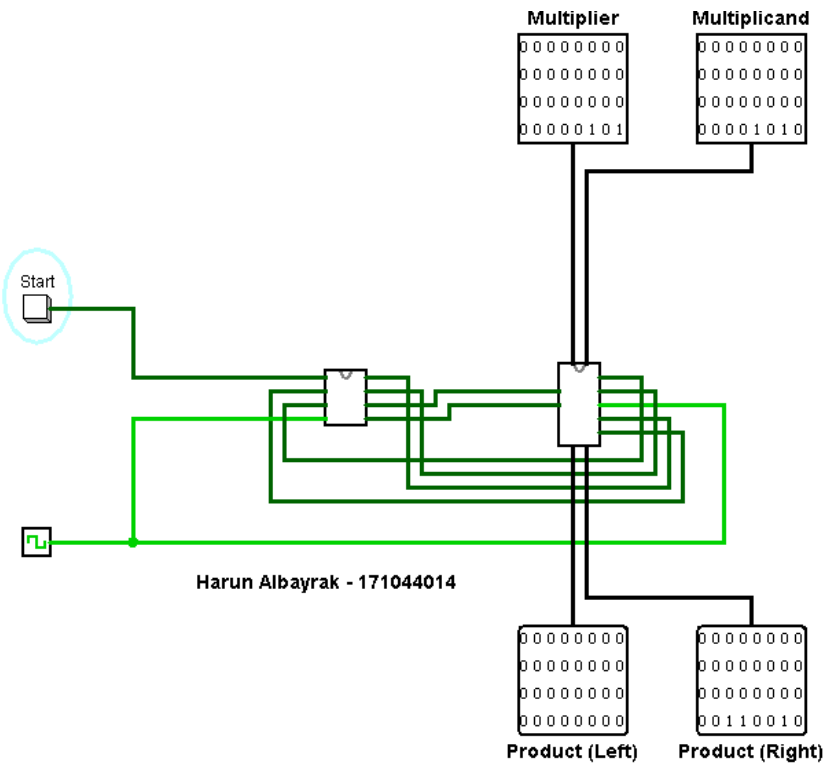


3) $8 \times 64 = 512$

$1000 \times 1000000 = 1000000000$

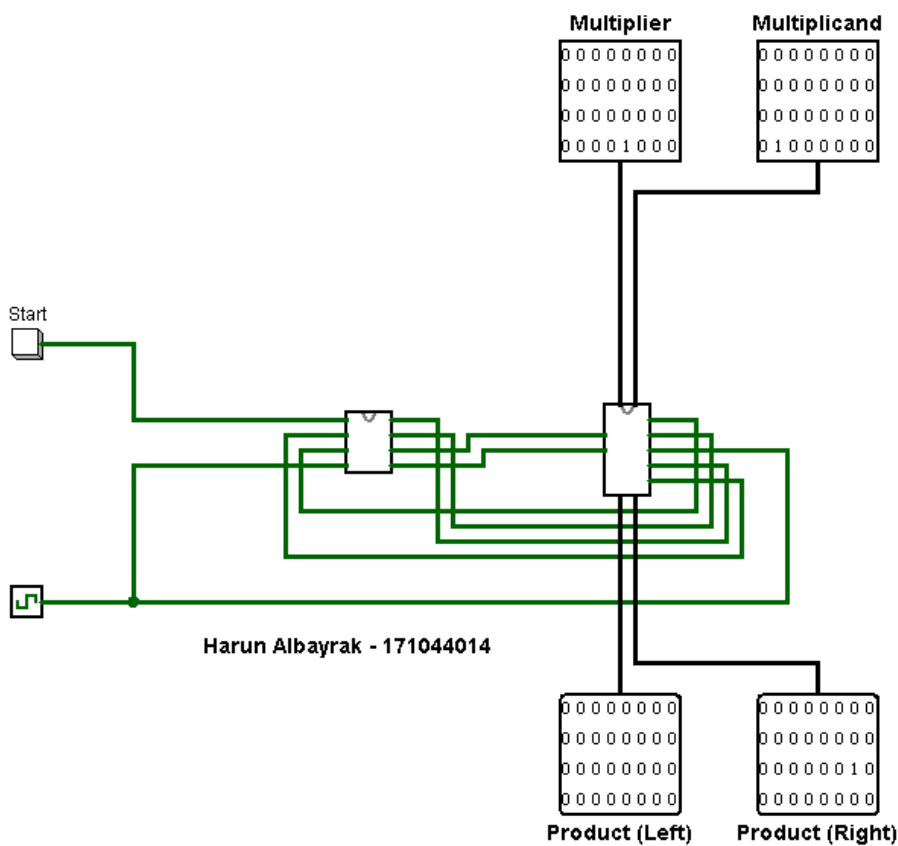


4) $4 \times 12 = 48$

$0100 \times 1100 = 110000$

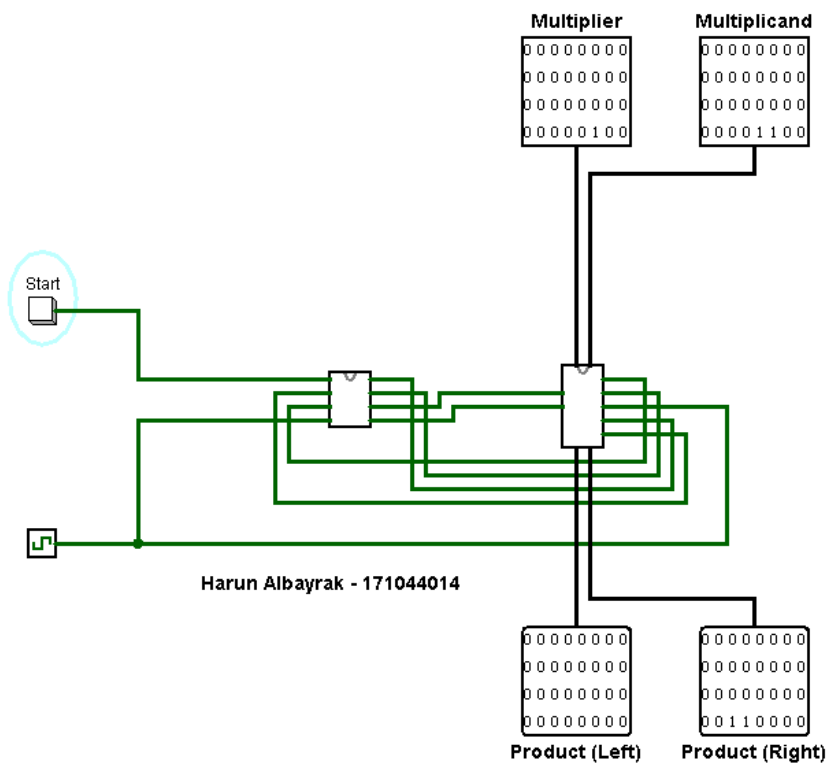


5) $7 \times 7 = 49$

$0111 \times 0111 = 110001$

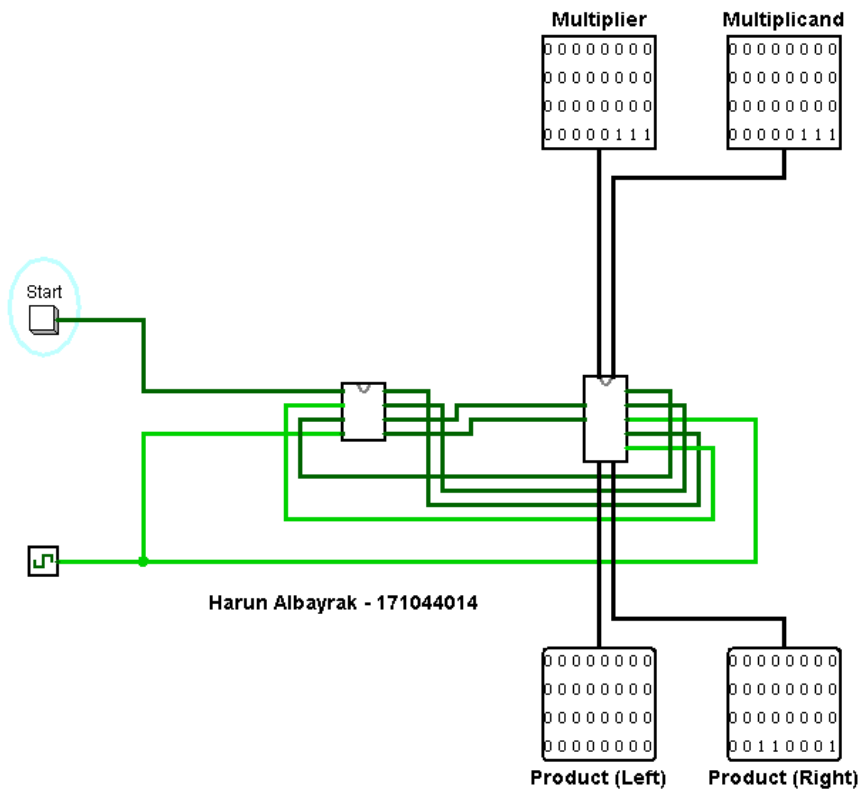

6) $5 \times 5 = 25$

$0101 \times 0101 = 11001$

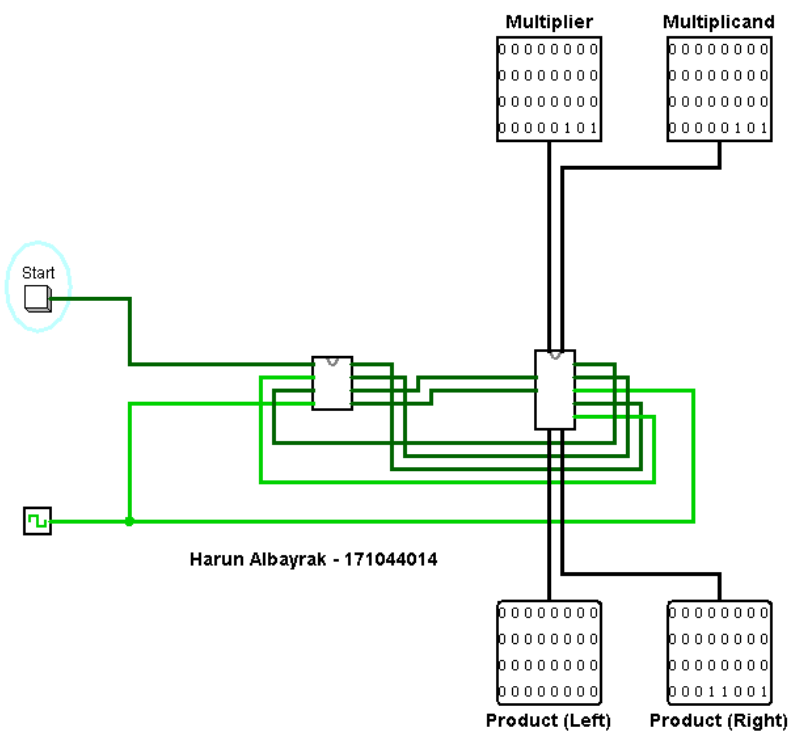

7) $9 \times 9 = 81$

$1001 \times 1001 = 1010001$

